



Respostas da Lista de Exercícios 2

1) Simplifique as expressões utilizando a álgebra de Boole:

a)

$$\begin{aligned} Z &= (B + \bar{C})(\bar{B} + C) + (\overline{A + B + C}) \\ &= B\bar{B} + BC + \bar{B}\bar{C} + C\bar{C} + \overline{ABC} \\ &= 0 + BC + \bar{B}\bar{C} + 0 + \overline{ABC} \quad \rightarrow \downarrow \\ &= C(B + \bar{A}) + \bar{B}\bar{C} \quad \quad \quad \bar{B}(\bar{C} + AC) + BC \\ &= C(B + A) + \bar{B}\bar{C} \quad \quad \quad \bar{B}(\bar{C} + A) + BC \\ &= AC + BC + \bar{B}\bar{C} \quad \quad \quad \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + BC \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} S &= (B + \bar{C})(\bar{B} + C) + (\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}) \\ &= B\bar{B} + BC + \bar{B}\bar{C} + C\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} \\ &= 0 + BC + \bar{B}\bar{C} + 0 + \bar{A}B\bar{C} \\ &= B(C + \bar{A}\bar{C}) + \bar{B}\bar{C} \\ &= B(C + \bar{A}) + \bar{B}\bar{C} \\ &= BC + B\bar{A} + \bar{B}\bar{C} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} P &= (A + (\bar{B} \cdot \bar{C}))(\overline{D + B \cdot E}) \\ &= (A + (\bar{B} + \bar{C}))(\bar{D}(\bar{B}\bar{E})) \\ &= (A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{D}(\bar{B} + \bar{E})) \\ &= (A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{D}\bar{B} + \bar{D}\bar{E}) \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{D}\bar{E} + \bar{B}\bar{B}\bar{D} + \bar{B}\bar{D}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{C}\bar{D}\bar{E} \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{D}\bar{E} + \bar{B}\bar{D} + \bar{B}\bar{D}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{C}\bar{D}\bar{E} \\ &= \bar{B}\bar{D}(A + 1 + \bar{E} + \bar{C}) + \bar{A}\bar{D}\bar{E} + \bar{C}\bar{D}\bar{E} \\ &= \bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{D}\bar{E} + \bar{C}\bar{D}\bar{E} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}
 Q &= (\overline{\overline{A.C} + B + D}) + (C.(A.C.D)) \\
 &= \overline{\overline{A.C} \overline{B} \overline{D}} + (C(\overline{A} + \overline{C} + \overline{D})) \\
 &= \overline{A \overline{B} C \overline{D}} + C\overline{A} + C\overline{C} + C\overline{D} \\
 &= C\overline{D}(\overline{A} + 1) + \overline{A}C \\
 &= C\overline{D} + \overline{A}C
 \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned}
 R &= A.B.C + A.\overline{C} + A.\overline{B} \\
 &= A.(B.C + \overline{C}) + A.\overline{B} \\
 &= A.(B + \overline{C}) + A.\overline{B} \\
 &= A.B + A.\overline{C} + A.\overline{B} \\
 &= A.(B + \overline{B} + \overline{C}) \\
 &= A
 \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned}
 M &= \overline{B.D} + \overline{A} + A.\overline{B.C.D} + A.\overline{B.C.D} + \overline{A.C} \\
 &= \overline{A}(1 + \overline{C}) + \overline{B.D} + A.\overline{B.C.D} + A.\overline{B.C.D} \\
 &= \overline{A} + \overline{B.D} + A\overline{B.D}(\overline{C} + C) \\
 &= \overline{A} + A\overline{B.D} + \overline{B.D} \\
 &= \overline{A} + \overline{B.D} + \overline{B.D} \\
 &= \overline{A} + \overline{B}(D + \overline{D}) \\
 &= \overline{A} + \overline{B}
 \end{aligned}$$

g)

$$\begin{aligned}
 N &= (\overline{A + B}) + (\overline{A.C}) + \overline{B} \\
 &= \overline{A} \overline{B} + \overline{A} + \overline{C} + \overline{B} \\
 &= \overline{A}(\overline{B} + 1) + C + \overline{B} \\
 &= \overline{A} + C + \overline{B}
 \end{aligned}$$

h)

$$\begin{aligned}
 L &= \overline{\overline{\overline{A.B.C.D}} + \overline{\overline{\overline{A.B.C.D}}}} \\
 &= \overline{\overline{\overline{A.B.C.}} + \overline{D}} + \overline{\overline{\overline{A.B.C.}} + \overline{D}} \\
 &= \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{D}} + \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{D}} \\
 &= (\overline{A} + \overline{B})\overline{C} + \overline{D} + (\overline{A} + \overline{B})\overline{C} \\
 &= \overline{A} \overline{C} + \overline{B} \overline{C} + \overline{D} + \overline{A} \overline{C} + \overline{B} \overline{C} \\
 &= \overline{A}(C + \overline{C}) + \overline{B}(C + \overline{C}) + \overline{D} \\
 &= \overline{A} + \overline{B} + \overline{D}
 \end{aligned}$$

i)

$$\begin{aligned}X &= \overline{A.C} + \overline{A} + \overline{B.C.A.C} + \overline{A}.B \\&= \overline{\overline{C} + \overline{A}} + \overline{B.C.A.} + \overline{A}.B \\&= \overline{\overline{A}C} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{A} + \overline{A}.B \\&= C(A+1) + \overline{A}(1+B) + \overline{B} \\&= \overline{C} + A + \overline{B}\end{aligned}$$

j)


$$\begin{aligned}K &= (\overline{A} + B).(A + B + D).\overline{D} \\&= (\overline{A} + B).(\overline{A}\overline{D} + \overline{B}\overline{D} + D\overline{D}) \\&= (\overline{A} + B).(\overline{A}\overline{D} + \overline{B}\overline{D} + 0) \\&= \overline{A}\overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + A\overline{B}\overline{D} + B\overline{B}\overline{D} \\&= 0 + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + A\overline{B}\overline{D} + B\overline{D} \\&= B\overline{D}(\overline{A} + A + 1) \\&= B\overline{D}\end{aligned}$$

k)

$$\begin{aligned}J &= \overline{A}.\overline{B}.C.D + \overline{A}.\overline{B}.C.\overline{D} + A.\overline{B}.\overline{C}.\overline{D} + A.\overline{B}.C.\overline{D} \\&= \overline{A}.\overline{B}.C.D + A.\overline{B}.\overline{D}(C + C.) \\&= \overline{A}.\overline{B}.C.D + A.\overline{B}.\overline{D}\end{aligned}$$


2) Dado os circuitos mostrados abaixo obtenha a expressão, simplifique-as utilizando álgebra de Boole, obtenha a tabela verdade e o BDD da mesma.

a)

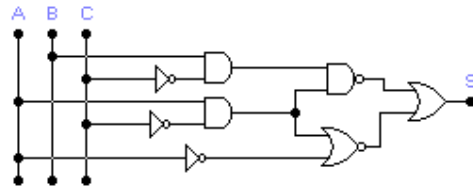


$$\begin{aligned}
 S &= \overline{BC} \cdot \overline{AC} + \overline{AC} + \overline{A} \\
 &= \overline{ABC} + \overline{C} + \overline{A} \\
 &= \overline{A} + \overline{B} + C + AC \\
 &= \overline{A} + \overline{B} + C(1 + A) \\
 &= \overline{A} + \overline{B} + C
 \end{aligned}$$

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

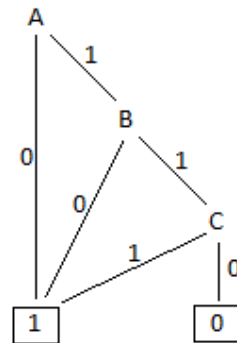

b)

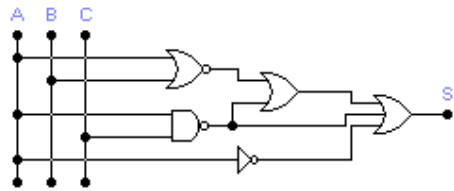

$$\begin{aligned}
 S &= \overline{A} + \overline{AC} + (\overline{AC} + \overline{A+B}) \\
 &= \overline{A} + \overline{AC} + \overline{A+B} \\
 &= \overline{A} + \overline{A} + \overline{C} + \overline{AB} \\
 &= \overline{A} + \overline{C} + \overline{AB} \\
 &= \overline{A}(1+B) + \overline{C} \\
 &= \overline{A} + \overline{C}
 \end{aligned}$$

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

