

Revisão Prova 1 de Circuitos Digitais

Erickson Giesel Müller

16 de Maio de 2024

1 Conteúdos

1. Álgebra de Boole
2. Circuitos, Tabela-Verdade e Expressões
3. Conversão de Expressões Booleanas (Soma de Produtos e Produtos de Soma)
4. Simplificação Algébrica
5. Mapas de Karnaugh

2 Álgebra de Boole

Álgebra de Boole é a matemática dos circuitos digitais, calculada usando variáveis e seus valores, é através dela que podemos demonstrar o que acontece nas portas lógicas. Uma variável pode assumir o valor 0 ou 1. Se a Variável A for 1, o complemento dessa variável será 0, denominado A negado ou \bar{A} .

2.1 Adição Booleana

É o equivalente à porta lógica *OR*. Se um dos dois termos à serem somados for 1, o resultado será 1.

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2.2 Diferença entre $\overline{A + B}$ e $\overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

2.3 Multiplicação Booleana

A multiplicação é equivalente à porta *AND* e o resultado será 1 quando todas as variáveis da multiplicação forem 1. A diferença entre $\overline{A.B}$ e $\overline{A}. \overline{B}$ é que $\overline{A.B}$ será 1 quando A e B forem 0, já $\overline{A}. \overline{B}$ será 1 quando A e B forem diferentes de 1.

A	B	$A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	$\overline{A.B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A	B	$\overline{A}. \overline{B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Podemos perceber que $\overline{A + B}$ é igual a $\overline{A}. \overline{B}$; e $\overline{A} + \overline{B}$ é igual a $\overline{A.B}$. Teorema de DeMorgan.

3 Mapa de Karnaugh


O mapa de Karnaugh é muito utilizado em questões em que o professor pede para montar um circuito de acordo com tais requisitos, como por exemplo:

1. Monte um circuito em que a saída S tem sinal de **nível lógico ALTO** quando A é 0 e B e C são iguais

Nesse caso, o circuito que iremos montar tem 3 variáveis, portanto vamos fazer um mapa de Karnaugh 2x4, de 8 minitermos:

		!B	B	
!A				
A				
	!C	C	!C	

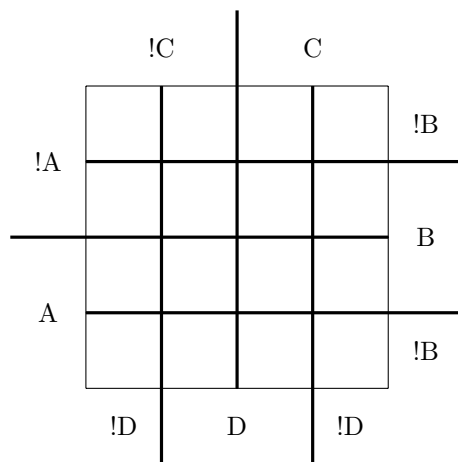A seguir, um mapa de Karnaugh com 4 entradas:



4 Diferença entre Mintermo e Maxitermo

Soma de Produtos (Mintermo)
 Produto de Somas (Maxitermo)